



$$R = 4k$$

$$C = 1\mu F$$

$$V = 5V$$

$$T = 5ms \quad 5 \times 10^{-3}s$$

constante

$$T = R \times C = 4000\Omega \times 1 \times 10^{-6}F = 0,004s$$

0,000001

$$V_C(t) = V(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

$$V_C(0,005) = 5 \times (1 - e^{-\frac{0,005}{0,004}}) = 3,6$$